



Departamento de Engenharia Eletrônica - Universidade Federal de Minas Gerais

Trabalho Final : Laboratório de Sistemas Digitais

Sistema de controle para elevador

André Prado Procópio
Augusto Guerra de Lima
Lucas Ribeiro da Silva

Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil; Inverno de 2024

Trabalho Final : Laboratório de Sistemas Digitais

Departamento de Engenharia Eletrônica - Universidade Federal de Minas Gerais
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil; Inverno de 2024

André Prado Procópio
approcopio@ufmg.br
Augusto Guerra de Lima
guerraaugusto@ufmg.br
Lucas Ribeiro da Silva
lucasrsilvak@ufmg.br

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Descrição do problema e da solução implementada	2
1.2	Disposição física	2
1.3	Máquina de estados finitos alto nível	4
1.4	Caminho de dados	5
1.5	Diagrama de duas caixas	6
2	Implementação em linguagem de descrição de hardware	8
2.1	Comparador	8
2.2	Multiplexador	10
2.3	Incrementador e decrementador 0 a 15	11
2.4	Registrador da fila de andares de 16 <i>bits</i>	13
2.5	Registrador de peso	15
2.6	Registrador de senha	17
3	Bibliografia	18

1 Introdução

Este documento tem como objetivo expor a implementação de um projeto digital em *register-transfer-level* (RTL) para uma controladora e caminho de dados destinados a sistemas de elevadores.

O sistema, cuja descrição será detalhada a seguir, será capaz de registrar chamadas de andares e realizar a navegação entre eles. A implementação do projeto também aborda aspectos de segurança, como a carga do elevador, e inclui um estado de emergência.

Nas seções subsequentes, serão apresentados os diagramas projetados, bem como a descrição dos componentes do circuito na linguagem de descrição de *hardware VHDL*, acompanhados de suas respectivas visualizações e simulações.

1.1 Descrição do problema e da solução implementada

Conforme mencionado anteriormente, o problema consiste na implementação de um sistema RTL, seguindo uma metodologia de dois níveis para o desenvolvimento de um sistema digital de elevador. Foram implementados diversos componentes, majoritariamente no paradigma comportamental.

1.2 Disposição física

Em um nível de abstração mais alto, a disposição física das entradas e saídas do projeto pode ser compreendida conforme o diagrama abaixo.

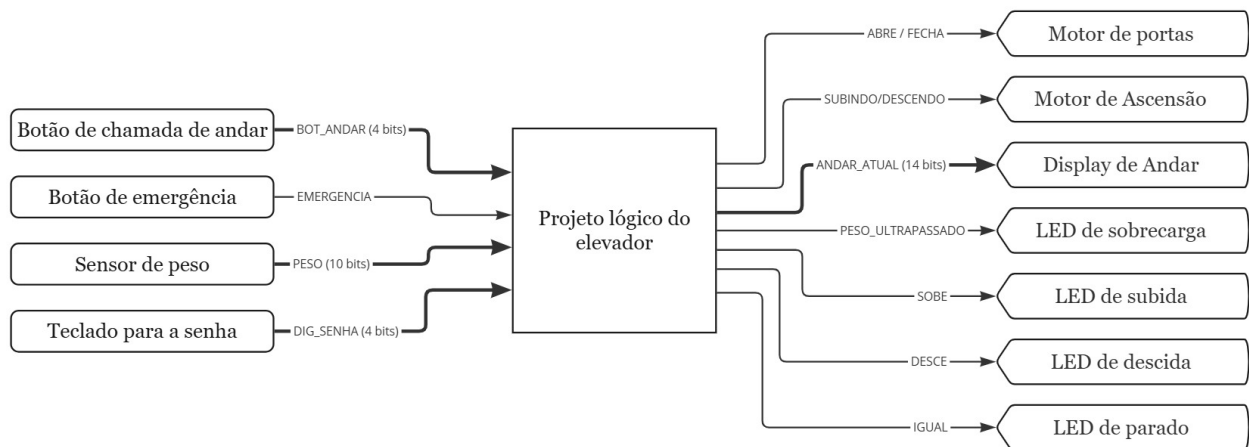


Figura 1: Diagrama de blocos da disposição física dos componentes do projeto.

Botão de Chamada

- **Descrição:** O botão de acionamento, tanto interno quanto externo, é utilizado pelo usuário para solicitar o deslocamento do elevador para o andar desejado.
- **Entradas:**
 - 4 bits ANDAR: contém o valor numérico do andar desejado para deslocamento.
 - 1 bit ESCOLHER: indica que um andar foi solicitado/escolhido.
- **Saída:** -

Botão de Emergência

- **Descrição:** O botão de emergência é utilizado pelo usuário para alertar o painel de controle sobre uma situação de emergência.

- **Entradas:** Bit EMERGENCIA: contém a informação se o Botão de Emergência foi pressionado.
- **Saída:** -

Teclado Numérico para Senha

- **Descrição:** O teclado numérico é utilizado pelo usuário para digitar a senha necessária para as funções do elevador.
- **Entradas:** 4 *bits* SENHA: contém um dos 4 dígitos da senha.
- **Saída:** -

Sensor de Peso

- **Descrição:** O sensor de peso retorna o peso da carga dentro do elevador.
- **Entradas:** 10 *bits* PESO: contém o valor numérico da carga no elevador.
- **Saída:** -

Motor de Ascensão

- **Descrição:** O motor de ascensão é responsável pela movimentação vertical do elevador.
- **Entradas:** -
- **Saídas:**
 - Bit SUBINDO: contém a informação para iniciar o processo de subida.
 - Bit DESCENDO: contém a informação para iniciar o processo de descida.

Motor de Portas

- **Descrição:** O motor de portas é responsável pela abertura e fechamento das portas.
- **Entradas:** -
- **Saídas:**
 - Bit ABRIR: contém a informação para iniciar o processo de abertura das portas.
 - Bit FECHAR: contém a informação para iniciar o processo de fechamento das portas.

Display de Andar

- **Descrição:** O display de andar indica o andar atual do elevador.
- **Entradas:** -
- **Saídas:**
 - 7 *bits* ANDAR.UNIDADE: contém a unidade do andar atual.
 - 7 *bits* ANDAR.DEZENA: contém a dezena do andar atual.

Led de Subida

- **Descrição:** O led de subida indica se o elevador está subindo.
- **Entradas:** -
- **Saída:** Bit SOBE: contém a informação se o elevador está subindo.

Led de Descida

- **Descrição:** O led de descida indica se o elevador está descendo.
- **Entradas:** -
- **Saída:** Bit DESCE: contém a informação se o elevador está descendo.

Led de Paragem

- **Descrição:** O led de paragem indica se o elevador está parado.
- **Entradas:** -
- **Saída:** Bit IGUAL: contém a informação se o elevador está parado.

Alerta de Sobrecarga

- **Descrição:** O alerta de sobrecarga indica se a carga no elevador excede o limite permitido.
- **Entradas:** -
- **Saída:** Bit PESO_ULTRAPASSADO: contém a informação se o elevador está com peso além do permitido.

1.3 Máquina de estados finitos alto nível

A imagem a seguir representa a máquina de estados finitos alto nível que descreve o comportamento do projeto, os estados juntamente com as componentes do caminho de dados serão descritos a seguir.

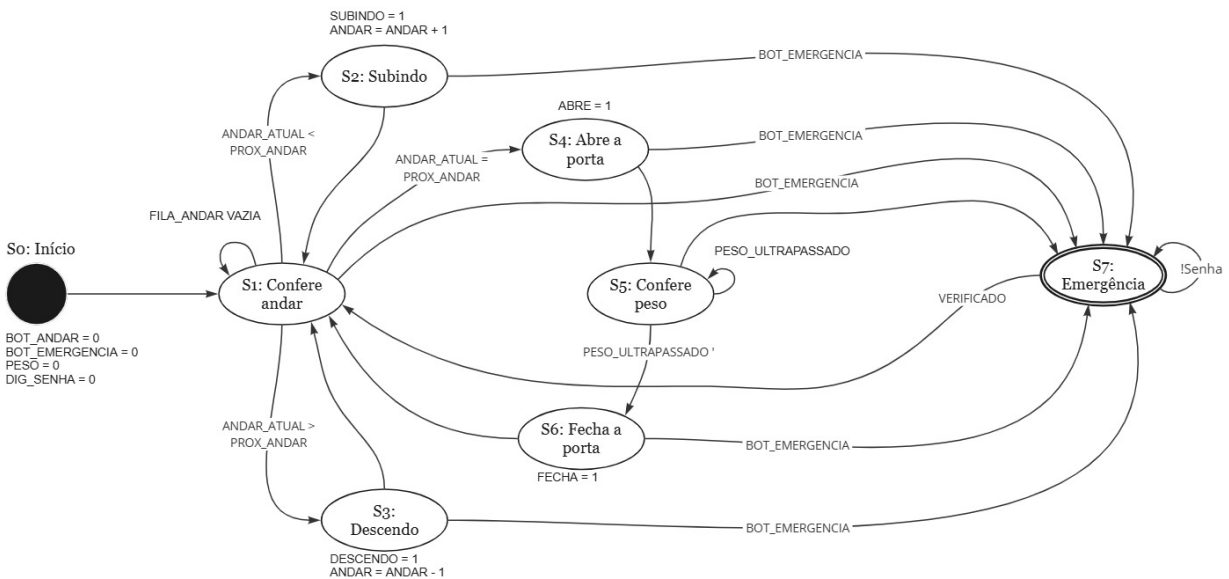


Figura 2: Diagrama de estados da máquina alto nível (humano) do projeto implementado.

A máquina de estados de alto nível inicia com todas as suas condições em zero, permanecendo nesse estado até que um andar seja solicitado no registrador da fila de andares (**Reg_FilaAndar**). Esse andar pode ser solicitado através dos botões de cada andar ou do painel interno do elevador.

Quando um andar é solicitado, ele será registrado no (**Reg_FilaAndar**). No (**Reg_FilaAndar**) ele será comparado com o andar atual do elevador pelo **Comparador**. Três estados podem ser ativados: (1) Sobe, se o andar atual for menor que o solicitado, (2) Desce, se for maior, e (3) Abre Porta, se o andar solicitado

for o mesmo que o atual. A componente **ContadorAndar** possui um registrador interno para o *andar atual*, enquanto a componente **ContadorProximo** itera pelo registrador da fila de andares (**Reg_FilaAndar**) até que um andar passado pelo multiplexador (**Mux**) seja verdadeiro.

Ao abrir as portas, a máquina passa para o próximo estado, que verifica a carga. Se o peso ultrapassar o limite permitido, o elevador permanecerá parado até que o peso seja reduzido suficientemente. Uma vez atingida essa condição, a máquina passa para o estado de fechamento de portas e volta a verificar se há um novo andar solicitado (**Reg_Peso** e **Comparador_Peso**).

É importante destacar que o estado de emergência pode ser ativado devido a possíveis falhas do elevador. Para sair do estado de emergência, é necessário que uma senha seja inserida (**Reg_Senha** e **Comparador_Senha**).

1.4 Caminho de dados

A Figura 2 demonstra em um diagrama os componentes implementados do caminho de dados. Na sessão 2 deste texto serão apresentadas as implementações com descrições, visualizações e as simulações de cada componente.

A tabela descreve as entradas e saídas do caminho de dados bem como os registradores utilizados internamente. Essas entradas e saídas serão melhores exploradas na sessão da máquina de estados alto nível.

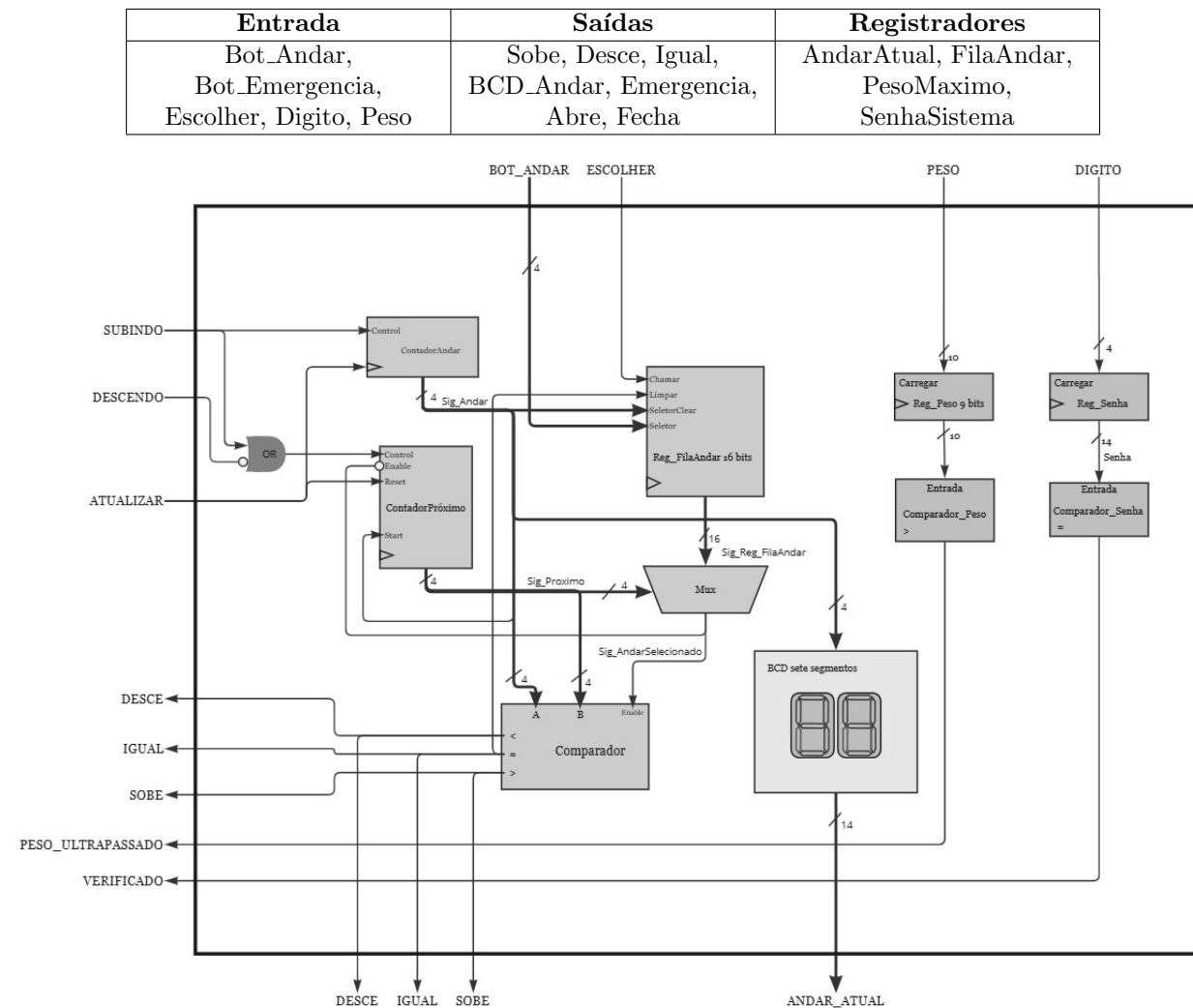


Figura 3: Desenho conceitual de projeto do caminho de dados e a comunicação entre os componentes implementados.

1.5 Diagrama de duas caixas

O projeto como um todo é constituído por uma unidade controladora, um caminho de dados, e entradas dispostas fisicamente conforme apresentado na subseção 1.2.. O diagrama a seguir ilustra a interconexão desses principais componentes do projeto, onde a unidade controladora é representada por uma máquina de estados de baixo nível.

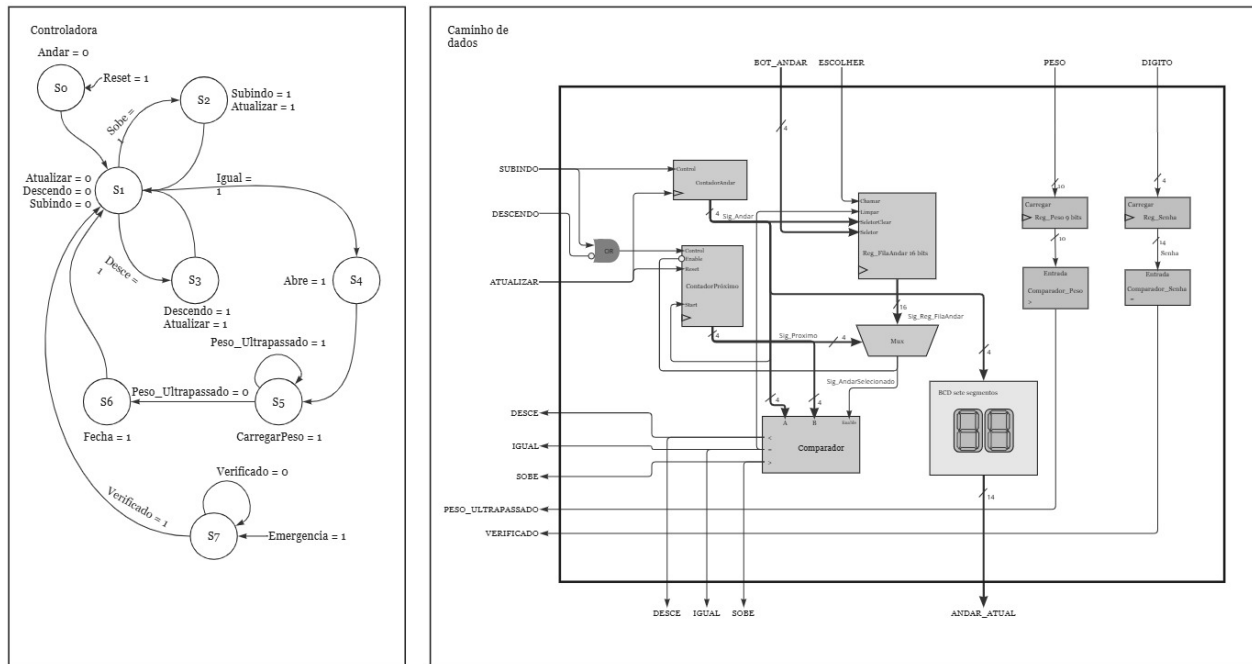


Figura 4: Diagrama da controladora e do caminho de dados e suas conexões do projeto.

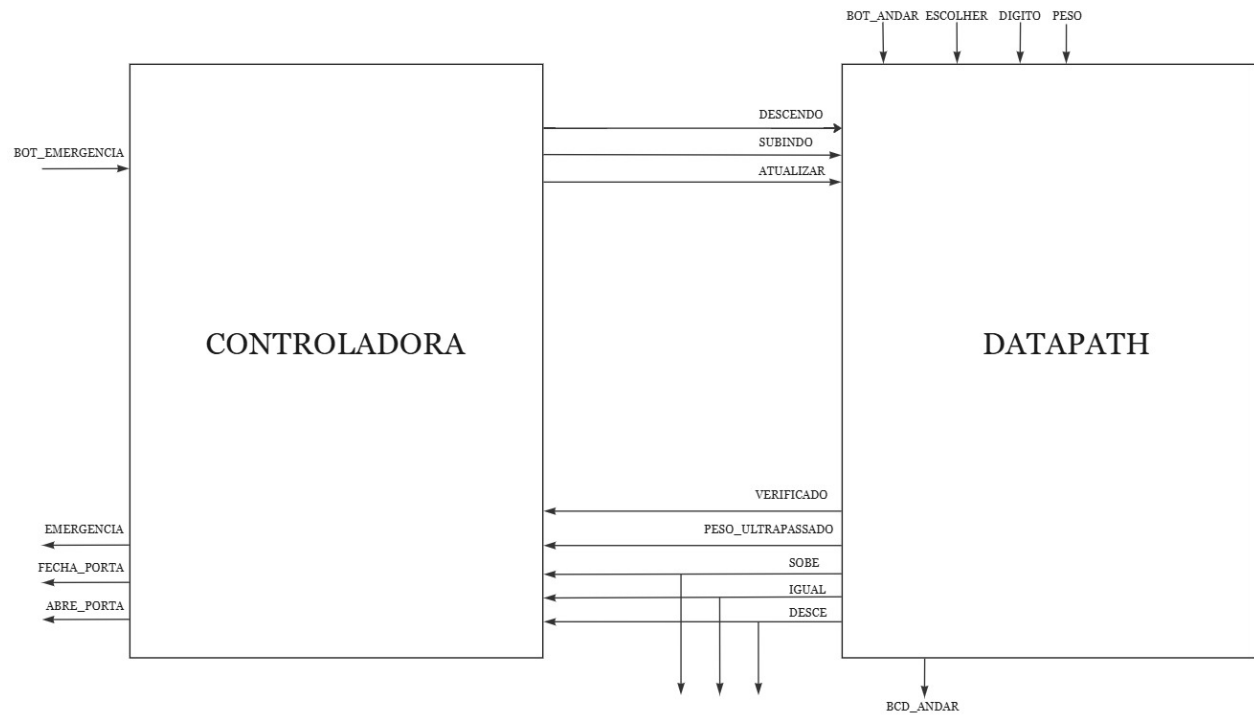


Figura 5: Diagrama de conexão entre a controladora e o caminho de dados.

2 Implementação em linguagem de descrição de hardware

Esta seção apresenta a implementação dos componentes do projeto em VHDL, acompanhada das visualizações e simulações geradas.

2.1 Comparador

Descrição e implementação

Esta implementação **comportamental** do comparador é fundamental no caminho de dados, pois permite determinar se o andar de destino corresponde ao andar atual do elevador. Com base nessa comparação, o sistema pode decidir se deve acionar a abertura das portas e seguir para os próximos estados do projeto. O comparador possui 16 *bits* e compara dois sinais de entrada *A* e *B*, acompanhado de um *enable* que controla seu funcionamento.

Este comparador também é instanciado para comparar a senha (14 *bits*) e o peso (10 *bits*).

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3 use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
4
5 entity Comparador is
6     generic (
7         W : natural := 16
8     );
9     port (
10         A      : in  std_logic_vector(W-1 downto 0);
11         B      : in  std_logic_vector(W-1 downto 0);
12         Enable  : in  std_logic;
13         Maior   : out std_logic;
14         Menor   : out std_logic;
15         Igual   : out std_logic
16     );
17 end Comparador;
18
19 architecture Behavioral of Comparador is
20 begin
21     process (A, B, Enable)
22     begin
23         if Enable = '1' then
24             if signed(A) > signed(B) then
25                 Maior <= '1';
26             else
27                 Maior <= '0';
28             end if;
29
30             if signed(A) < signed(B) then
31                 Menor <= '1';
32             else
33                 Menor <= '0';
34             end if;
35
36             if signed(A) = signed(B) then
37                 Igual <= '1';
38             else
39                 Igual <= '0';
```

```

40     end if;
41     else
42         Maior <= '0';
43         Menor <= '0';
44         Igual <= '0';
45     end if;
46 end process;
47 end Behavioral;

```

Código 1: Implementação do comparador de 16 bits em VHDL.

Visualização

A visualização a seguir é gerada na sessão *RTL Viewer* do *Quartus*, nela podemos acompanhar os sinais de entrada e saída do comparador implementado.


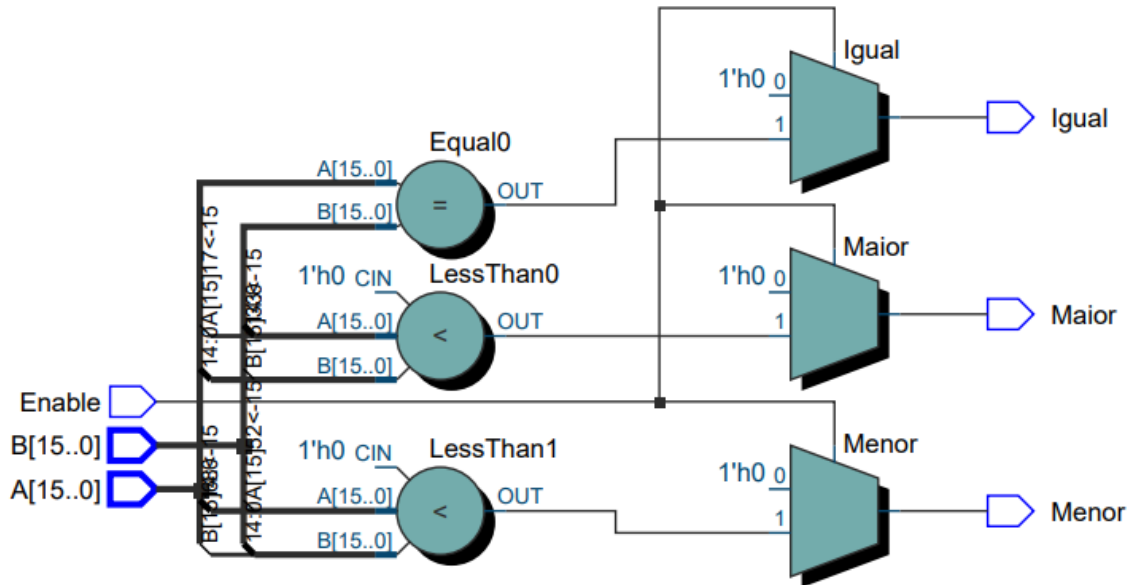


Figura 6: Visualização do RTL Viewer da implementação do comparador.

Simulação

O teste de funcionamento realizado no comparador é mostrado abaixo. Na etapa (1) o sinal de *enable* é ativado e o componente começa a operar normalmente, como *A* e *B* são iguais o sinal de igualdade está em 1 enquanto os demais sinais de saída estão em alto nível, em (2) *A* é maior que *B* tornando o sinal de saída *Maior* igual a 1. Na etapa (3) a desigualdade se inverte e em (4) quando o *enable* é colocado em 0 o componente deixa de operar como um comparador de sinais.

 

2.2 Multiplexador

Descrição e implementação

O multiplexador é responsável por converter o sinal de entrada proveniente de um registrador que armazena os andares solicitados. A seleção do andar é realizada com base em um sinal que representa o número do andar em formato binário. O multiplexador, portanto, traduz o sinal de um andar solicitado em um valor binário: 1 (indicando que o andar foi chamado) ou 0 (indicando que o andar não foi chamado).

O paradigma seguido também foi o paradigma **comportamental**. O Mux tem seu código mostrado abaixo. A entrada `Input_vector` advinda de um registrador de 16 *bits* e a seleção ocorre a partir de uma entrada de 4 *bits*.

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3 use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
4
5 entity Mux is
6     generic (
7         W : integer := 16;
8         Log2W : integer := 4
9     );
10    port (
11        Input_vector : in  std_logic_vector(W-1 downto 0);
12        Selector      : in  std_logic_vector(log2W-1 downto 0);
13        Output_value  : out std_logic
14    );
15 end Mux;
16
17 architecture Behavioral of Mux is
18     begin
19         process(Input_vector , Selector)
20         begin
21             if to_integer(unsigned(Selector)) < W then
22                 Output_value <= Input_vector(to_integer(unsigned(Selector)));
23             else
24                 Output_value <= 'Z';
25             end if;
26         end process;
27     end Behavioral;
```

Código 2: Implementação do multiplexador em *VHDL*.

Visualização

A visualização gerada do componente é bastante simples, refletindo diretamente suas entradas e sua saída.

 


Figura 8: Visualização do RTL *Viewer* do multiplexador implementado.

Simulação

O teste realizado no componente consiste em aplicar uma *string* binária de entrada e conferir se o índice da *string* está em sinal baixo ou não, que é equivalente a verificar se um determinado andar foi ou não solicitado no registrador da fila de andares.

 


Figura 9: Sim, o décimo quinto andar foi solicitado, portanto quando o seletor está em 15 a saída deve ser 1.

 


Figura 10: Inicialmente o andar térreo não havia sido chamado, posteriormente ele foi chamado e o *bit* menos significativo se torna 1 e então a saída do multiplexador é 1 já que ele está verificando tal posição no registrador da fila de andares.

 


Figura 11: Não, o segundo andar não foi solicitado, apenas o sétimo andar foi solicitado na *string* 0000000100000000.

2.3 Incrementador e decrementador 0 a 15

Descrição e implementação

Este componente é capaz de realizar contagens crescentes ou decrescentes no intervalo de inteiros não negativos (0, 1, 2, ..., 15), o que requer o uso de 4 *bits*. Ele é sensível às bordas de subida dos sinais de *clock*. O contador é essencial para a contagem de andares e para a varredura no registrador de andares. A entrada **Control** gerencia a operação de incremento e decremento: quando seu valor é 1, o contador opera em modo crescente, enquanto quando é 0, opera em modo decrescente. Ele também inverte a ordem sempre que chega nos limites extremos de contagem.

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3 use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
4
5 entity Contador is
6     port (
7         Clock      : in  std_logic;
8         Reset       : in  std_logic;
9         Control     : in  std_logic;
10        Start      : in  std_logic_vector(3 downto 0);
11        Enable      : in  std_logic;
12        Count       : out std_logic_vector(3 downto 0)
13    );
14 end Contador;
```

```

16 architecture Behavioral of Contador is
17     signal cnt : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
18     signal W_int : integer := 15;
19     signal counting_up : boolean := true;
20     process (Clock, Reset)
21     begin
22         if Reset = '1' then
23             cnt <= Start;
24             counting_up <= Control = '1';
25         elsif rising_edge(Clock) then
26             if Enable = '1' then
27                 if Control = '1' then
28                     if counting_up then
29                         if to_integer(unsigned(cnt)) < W_int then
30                             cnt <= std_logic_vector(unsigned(cnt) + 1);
31                         else
32                             counting_up <= false;
33                             cnt <= std_logic_vector(unsigned(cnt) - 1);
34                         end if;
35                     else
36                         if to_integer(unsigned(cnt)) > 0 then
37                             cnt <= std_logic_vector(unsigned(cnt) - 1);
38                         else
39                             counting_up <= true;
40                             cnt <= std_logic_vector(unsigned(cnt) + 1);
41                         end if;
42                     end if;
43                 elsif Control = '0' then
44                     if counting_up then
45                         if to_integer(unsigned(cnt)) > 0 then
46                             cnt <= std_logic_vector(unsigned(cnt) - 1);
47                         else
48                             counting_up <= false;
49                             cnt <= std_logic_vector(unsigned(cnt) + 1);
50                         end if;
51                     else
52                         if to_integer(unsigned(cnt)) < W_int then
53                             cnt <= std_logic_vector(unsigned(cnt) + 1);
54                         else
55                             counting_up <= true;
56                             cnt <= std_logic_vector(unsigned(cnt) - 1);
57                         end if;
58                     end if;
59                 end if;
60             end if;
61         end if;
62     end process;
63
64     Count <= cnt;
65 end Behavioral;

```

Código 3: Implementação do incrementador e decrementador em VHDL.

Visualização

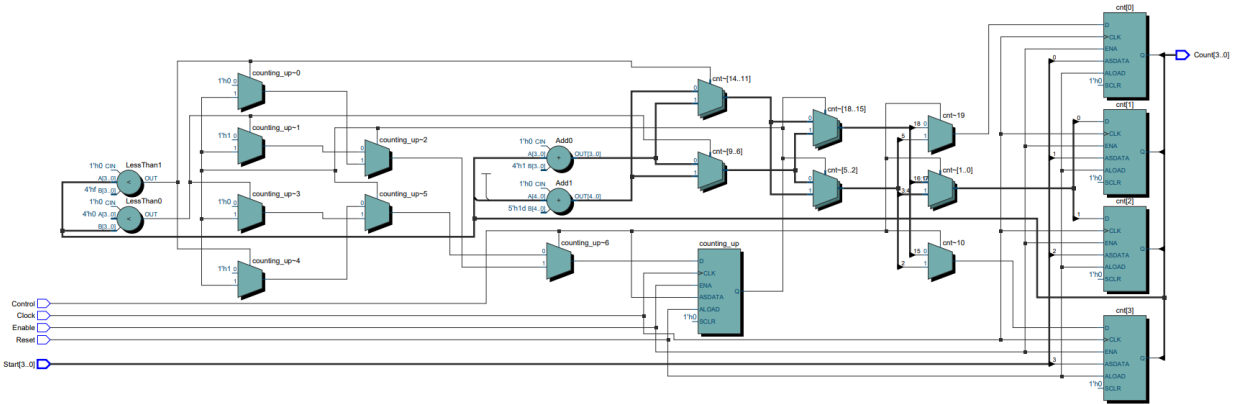


Figura 12: Visualização RTL do decrementador e incrementador implementado.

Simulação

O teste realizado no Contador consiste em testar as lógicas de direções implementadas, verificando os diferentes métodos de funcionamento, com o controle de incrementação/decrementação pelo Control e pelos limites extremos.

 


Figura 13: O Contador sobe de 0 até 8 com Control = 1, e desce de 8 até 0 quando o Control inverte.

 


Figura 14: O Contador começa de 8, com Start = 8 quando Reset = 1 e começa a subir até o limite = 15 quando volta a descer.

2.4 Registrador da fila de andares de 16 bits

Descrição e implementação

O registrador da fila de andares, denominado **Reg_FilaAndar**, armazena em seus índices um sinal *booleano*. Cada *flip-flop* do registrador corresponde a um sinal, estabelecendo uma bijeção na qual o índice 0 representa o térreo e o índice 16 representa o décimo quinto andar. Este componente é responsável por armazenar os andares solicitados em uma espécie de fila. Ele está conectado diretamente ao multiplexador, onde a seleção de um determinado índice ocorre por meio da representação binária do número correspondente ao andar.

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.ALL;
3 use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
4
5 entity Reg_FilaAndar is
6     generic (
7         W      : natural := 16;

```

```

8      log2W : natural := 4
9  );
10  port (
11      Chamar    : in  std_logic;
12      Limpar    : in  std_logic;
13      Carregar  : in  std_logic;
14      Clock     : in  std_logic;
15      Seletor   : in  std_logic_vector(log2W - 1 downto 0);
16      SeletorClear : in std_logic_vector(log2W - 1 downto 0);
17      Saida     : out std_logic_vector(W-1 downto 0)
18  );
19  end entity Reg_FilaAndar;
20
21  architecture Behavioral of Reg_FilaAndar is
22      signal reg : std_logic_vector(W-1 downto 0) := (others => '0');
23  begin
24      process (Clock)
25      begin
26          if rising_edge(Clock) then
27              if Carregar = '1' then
28                  if Chamar = '1' then
29                      reg(to_integer(unsigned(Seletor))) <= '1';
30                  elsif Limpar = '1' then
31                      reg(to_integer(unsigned(SeletorClear))) <= '0';
32                  end if;
33              end if;
34          end if;
35      end process;
36
37      Saida <= reg;
38
39  end architecture Behavioral;

```

Código 4: Implementação do registrador da fila de andares em *VHDL*.

Visualização

A visualização do projeto revela a lógica combinacional incorporada, que opera antes do sinal ser efetivamente armazenado no registrador de 16 índices. Essa lógica adicional é essencial para que o registrador possa armazenar as chamadas nos índices desejados corretamente.

 


Figura 15: Visualização RTL do registrador da fila de andares implementado.

Simulação

Na simulação do teste de funcionamento do registrador da fila de andares, foram avaliadas a chamada (escrita) e o acesso (sobrescrita) aos andares nos 16 índices.

 


Figura 16: Simulação, o terceiro andar é solicitado e é então salvo no registrador da fila de andares.

 


Figura 17: Posteriormente o terceiro andar é acessado e então é retirado da fila de andares.

2.5 Registrador de peso

Descrição e implementação

O Registrador de Peso é o componente responsável por implementar um Registrador de 10 bits responsável por armazenar e repassar o valor numérico do peso detectado no elevador.


```

1  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
2  use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
3
4  entity Reg_Peso is
5      generic (
6          W : natural := 10
7      );
8      port (
9          Carregar : in std_logic;
10         Clock    : in std_logic;
11         Dado     : in std_logic_vector(W-1 downto 0);
12         Saida    : out std_logic_vector(W-1 downto 0)
13     );
14 end entity Reg_Peso;
15
16 architecture Behavioral of Reg_Peso is
17     signal reg : std_logic_vector(W-1 downto 0) := (others => '0');
18 begin
19     process (Clock)
20     begin
21         if rising_edge(Clock) then
22             if Carregar = '1' then
23                 reg <= Dado;
24             end if;
25         end if;
26     end process;
27
28     Saida <= reg;
29 end architecture Behavioral;

```

Código 5: Implementação do registrador de peso em *VHDL*.

Visualização

A visualização do projeto revela a lógica combinacional incorporada, que inclui um registrador de 10 bits que simplesmente armazena a entrada recebida quando for permitido

 


Figura 18: Visualização RTL do registrador da fila de andares implementado.

Simulação

O teste de funcionamento realizado no Reg_Peso é mostrado abaixo. Na etapa (1) a entrada de valor 10 *enable* é carregada na memória e o componente começa a retornar o valor contido na memória a partir do próximo Clock, em (2) A o valor de 149 é carregado na memória, sobrescrevendo o anterior. Na etapa (3) o valor de 767 é carregado na memória.

 


Figura 19: Simulação do Reg_Peso implementado na ferramenta *ModelSim*.

2.6 Registrador de senha

Descrição e implementação

O Reg_Senha é o componente responsável por implementar um Registrador Shifter, com 16 bits, sendo estes particionados em 4 grupos de 4 bits e executando uma função Shift para a direita conforme a senha é recebida pelo Registrador.

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6  entity Reg_Senha is
7      Port (
8          clk      : in  std_logic;
9          reset     : in  std_logic;
10         carregar  : in  std_logic;
11         digito    : in  std_logic_vector (3 downto 0);
12         senha     : out std_logic_vector (15 downto 0)
13     );
14 end Reg_Senha;
15
16 architecture Behavioral of Reg_Senha is
17     signal sig_senha : std_logic_vector (15 downto 0) := (others => '0');
18     signal last_carregar : std_logic := '0';
19     signal count : integer := 0;
20 begin
21
22     process(clk, reset)
23     begin
24         if reset = '1' then
25             sig_senha <= (others => '0');
26             count <= 0;
27         elsif rising_edge(clk) then
28             if carregar = '1' and last_carregar = '0' then
29                 if count < 4 then
30                     sig_senha(15 downto 12) <= sig_senha(11 downto 8);
31                     sig_senha(11 downto 8) <= sig_senha(7 downto 4);
32                     sig_senha(7 downto 4) <= sig_senha(3 downto 0);
33                     sig_senha(3 downto 0) <= digito;
34                     count <= count + 1;
35                 end if;
36             end if;
37             last_carregar <= carregar;
38         end if;
39     end process;
40 
```

```

41 senha <= sig_senha;
42
43 end Behavioral;

```

Código 6: Implementação do registrador de senha *VHDL*.

Visualização

A visualização do projeto revela a lógica combinacional incorporada, que opera deslocando a senha em 4 bits até essa ser completamente preenchida. Essa lógica é importante para implementar um teclado onde 1 dígito é digitado por vez.

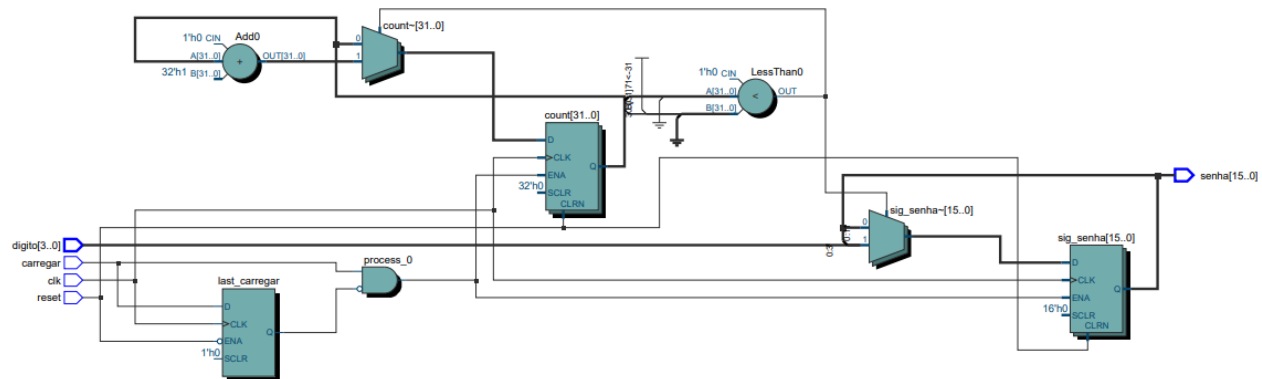


Figura 20: Visualização do registrador de senha.

Simulação

Na simulação do teste de funcionamento do registrador de senha, foram inseridos os dígitos um a um, e a saída do componente é a concatenação dos dígitos inseridos.

 


Figura 21: Simulação, os dígitos são enviados um a um para o registrador.

3 Bibliografia

Referências

- VAHID, F. *"Digital Design: A Systems Approach"*. 2. ed. Hoboken: Wiley, 2010.
- MEALY, B and TAPPERO, F. *"Free Range VHDL book"*. 1. ed.
- Disponível em: <https://github.com/fabriziotappero/Free-Range-VHDL-book?tab=readme-ov-file>;
- Acesso em: 25 de julho de 2024.